



- IDENTIFICACIÓ DE DISPOSITIUS**
- E1 Presa domòtica connexió FGHCL
 - E2-E3 Preses Auxiliars connexionat FGWPF-101
 - S1-S2 Polsadors activació FGRGB-101
 - S3 Activació FGRM-222 a sortida Q1-H1
 - S4 Activació FGRM-222 a sortida Q2-H2
 - H1 Senyalització simulació persiana puja
 - H2 Senyalització simulació persiana baixa

El circuit a 12 V es farà en conductors de 0,5 mm²

Dissenyat	Cristòfol Jaume	nov/18	 Balearskills	  	 G CONSELLERIA O EDUCACIÓ I I UNIVERSITAT B DIRECCIÓ GENERAL FORMACIÓ I FORMACIÓ PROFESSORAT
ESCALA					
S/E	CAMPIONAT AUTONOMIC BALEARSKILLS 2018-19 Esquema elèctric		Full 2		